

فصل ۹

بار الکتریکی:

اگر جسمی مانند پلاستیک را به پارچه پشمی بکشیم، می‌تواند ذرات ریز کاغذ را جذب کند. این به دلیل خاصیت بار الکتریکی است.

۱- مثبت: اگر جسم الکترون از دست بدده مانند پارچه پشمی، میله شیشه‌ای، کاغذ، موی سر و ...

۲- منفی: اگر جسم الکترون بدست آورده مانند میله پلاستیکی، بادکنک، نخ ابریشمی، میله ابونیتی و ...

نکته: در ایجاد بار الکتریکی، الکترون‌ها بین دو جسم مبادله می‌شوند و پروتون‌ها به علت نیروی هسته و سنجینی نمی‌توانند چاپچا شوند.

قاعده بار الکتریکی (نیروهای الکتریکی):

بارهای مشابه (هم‌نام) به یکدیگر نیروی رانشی (دافعه) و بارهای نامشابه (ناهم‌نام) به هم نیروی رباشی (جاذبه) وارد می‌کنند.

جسم از نظر رسانایی دو دسته‌اند:

۱- رسانا: موادی که جریان برق را از خود عبور می‌دهند. این مواد الکترون آزاد زیادی دارند مانند فلزات.

۲- نارسانا: موادی که جریان برق را عبور نمی‌دهند یا به کندی عبور می‌دهند. مانند چوب، پلاستیک، هوا، پارچه و ...

الکترون آزاد:

الکترونی که در آخرین لایه و در دورترین فاصله از هسته اتم قرار دارد و به راحتی از اتم جدا می‌شود.

الکتروسکوپ (برق‌نما):

وسیله‌ای است که وجود بار الکتریکی، نوع بار الکتریکی، میزان بار الکتریکی، و رسانا یا نارسانا بودن یک ماده را نشان می‌دهد.

الکتروسکوپ از کلاهک و میله رسانا و ورقه‌ها ساخته شده است.

نکته: اگر چسمی را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم و ورقه‌های آن از هم دور شوند جسم پاردار است.

روش‌های باردار کردن الکتروسکوپ :

۱- روش تماسی: در این روش جسم باردار را به کلاهک الکتروسکوپ تماس می‌دهیم (متصل می‌کنیم) بار ایجاد شده در الکتروسکوپ مشابه بار جسم است.

۲- روش القایی: در این روش جسم باردار را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم ولی با آن تماس نمی‌دهیم و در مرحله دوم الکتروسکوپ را با دست یا تماس زمین تخلیه می‌کنیم و سپس جسم بار دار را از الکتروسکوپ دور می‌کنیم. در این شیوه بار ایجاد شده در الکتروسکوپ مخالف بار جسم باردار است.

تشخیص بار جسم مجهول توسط الکتروسکوپ :

اگر جسم باردار مجهولی را به الکتروسکوپی که بار معین دارد، نزدیک کنیم و ورقه‌های الکتروسکوپ از هم دورتر شوند. بار جسم

مشابه بار الکتروسکوپ و اگر ورقه‌های الکتروسکوپ به هم نزدیک شوند بار جسم مخالف بار الکتروسکوپ است.

القای الکتریکی :

ایجاد بار الکتریکی در یک جسم رسانا بدون تماس جسم باردار با آن.

تخلیه الکتریکی :

به جهش الکترون از یک جسم به جسم دیگر که معمولاً همراه با نور و گرما است، تخلیه الکتریکی می‌گویند.

تخلیه به سه صورت ممکن است انجام گیرد:

۱- تخلیه بین دو جسم مانند الکترود و جسم آهنی در جوشکاری، بین بدن شما و سُرسُره پلاستیکی و

۲- بین دو ابر باردار که به آن رعد و برق می‌گویند.

۳- بین ابر بار دار و زمین. وقتی فاصله ابر از زمین کم باشد که به آن آذرخش (صاعقه) گفته می‌شود.

نکته: در زمان صاعقه ممکن است به ساختمان آسیب وارد شود که پدای چلوگیری، از برق گیر که شامل یک میله فلزی و یک کابل مسی است استفاده می‌کند این وسیله در پلند ترین نقطه ساختمان وصل شده و کابل آن در زیر زمین به یک صفحه فلزی یا **زمین مطوط** متصل می‌شود.

نکته: هنگامی که دو کره رسانی که بر روی پایه‌های عایق قرار دارند ممکن است یکی از دو کره دارای پارکتیریکی باشد؛ در این صورت اگر دو کره با یکدیگر تماس پیدا کنند، اگر دو کره مشابه هم باشند، پارهای الکتریکی را بهم شدیدک می‌شوند، و اگر یکی از آن دو پزرگ تر از دیگری باشد، پارکتیریکی پیشتر خواهد داشت. **البته باید توجه داشت که اگر یکی از رساناها نوک تیز باشد (کروی نباشد) تمایل پیشتری به دریافت الکترون دارد.** بنابراین پارکتیریکی را در **خود نگه می‌دارد**.

جريان الکتریکی:

به حرکت الکترون‌ها در یک مسیر بسته جريان الکتریکی گویند.

اجزای یک مدار ساده:

- ۱- باتری (مولد)، با **ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی**، نیروی لازم برای حرکت الکترون‌ها فراهم می‌کند.
- ۲- کلید، وظیفه قطع و وصل (باز و بسته شدن) مدار را بر عهده دارد.
- ۳- سیم (رسانا)، مسیر حرکت الکترون‌ها را بوجود می‌آورد.
- ۴- مصرف کننده: مانند یخچال، اتو، لامپ... که انرژی الکترون‌ها را مصرف (تبديل) می‌کند.
- ۵- آمپر متر (آمپرسنج)، شدت جريان (آمپراژ) را اندازه می‌گیرد و به صورت متواalli (سری) به مدار وصل می‌شود.
- ۶- ولت متر (ولتسنج)، میزان ولتاژ (اختلاف پتانسیل) را اندازه می‌گیرد و به صورت موازی به مدار وصل می‌شود.

باتری (مولد):

در یک قطعه سیم رسانا با آن که الکترون آزاد زیادی وجود دارد ولی الکترون‌ها در سیم جاری نمی‌شوند، زیرا تمام نقاط آن هم پتانسیل هستند. برای شارش بارها در یک رسانا باید به کمک یک دستگاه بین دو سر آن اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود آورد، این دستگاه را مولد می‌نامند که از اجزای زیر تشکیل شده است:

- ۱- قطب مثبت ۲- قطب منفی ۳- الکتروولیت (محلولی که جريان برق را در باتری از خود عبور می‌دهد)
- باتری‌ها به صورت‌های زیر وجود دارند:
- ۱- باتری خشک (قوه):

در این باتری‌ها، قطب منفی فلز روی و قطب مثبت کربن است. الکتروولیت این باتری‌ها **کلرید آمونیوم** است.

باتری‌های اتومبیل و موتور:

قطب مثبت این باتری ها Pb_3O_4 و قطب منفی PbO (اکسید سرب) است. الکتروولیت این باتری‌ها سولفوریک اسید است.

باتری‌های نیکل - کادمیوم:

این باتری‌ها انرژی بالاتری تولید می‌کنند و قابلیت شارژ مجدد دارند.

نکته: ولتاژ باتری با هم متفاوت است باتری قلمی ۱/۵، باتری موبایل ۳/۷، کامیون ۲۴، و موتور ۱۲ ولت است.

شدت جريان الکتریکی (آمپراژ): مقدار باری که در واحد زمان (ثانیه) از یک نقطه رسانا عبور می‌کند، آمپراژ می‌گویند، با واحد آمپر (A) و به وسیله آمپرسنج اندازه گیری می‌شود. و با حرف (A) نشان داده می‌شود.

نکته: واحد شدت چریان به اقتدار آمپر نام گذاری شده است.

نکته: چهت چریان واقعی از قطب منفی به مثبت باتری ولی چهت قراردادی چریان از قطب مثبت به منفی است.

نکته: شدت چریان کشنه برابر پدن انسان (۱/۰ آمپر است) در حالیکه چریان یک آذرخشن می‌تواند ۱۰۰۰ آمپر نیز برسد.

اختلاف پتانسیل (ولتاژ): عامل اصلی ایجاد جريان در مدار است. با واحد ولت (V) و بوسیله ولتسنج اندازه گیری می‌شود و با حرف (V) نمایش داده می‌شود. واحد ولتاژ از نام ولتا کاشف باتری گرفته شده است.

مقاومت الکتریکی: نوعی اصطکاک است که مانع حرکت الکترون‌ها در یک مدار می‌شود و باعث گرم شدن رسانا می‌گردد. مقاومت با واحد اهم (Ω) و بوسیله اهم سنج اندازه گیری می‌شود و با حرف (R) نشان داده می‌شود. واحد مقاومت از نام سیمون اهم گرفته شده است.

توجه : چریان الکتریکی روان شدن (شارش اپار الکتریکی است که اختلاف پتانسیل (ولتاژ آن را به حرکت و می دارد و مقاومت مدار یا مصرف کننده مانع یعنی شارش می شود.

مقاومت الکتریکی در یک رسانا به عوامل زیر بستگی دارد :


- ۱- جنس رسانا (P) : درین فلزات طلا ، نقره بهترین رسانا و مس بعد از این دو فلز رسانای خوبی است .
- ۲- طول رسانا (L) : هر چه طول رسانا (سیم) بیشتر شود مقاومت بیشتر می شود .
- ۳- ضخامت یا سطح مقطع (A) : هرچه ضخامت رسانا بیشتر شود مقاومت رسانا کمتر می شود .
- ۴- دمای رسانا : هرچه رسانا گرمتر شود مقاومت رسانا بیشتر می شود .

محاسبه مقاومت رسانا : $R = \frac{pL}{A}$ در این فرمول مقاومت بر حسب اهم ، طول بر حسب متر ، سطح مقطع بر حسب متر مربع و چگالی بر حسب کیلو گرم بر متر مربع است .

قانون اهم :

در یک مدار نسبت بین ولتاژ و آمپراز مقدار ثابتی است که مقاومت الکتریکی مدار می گویند .
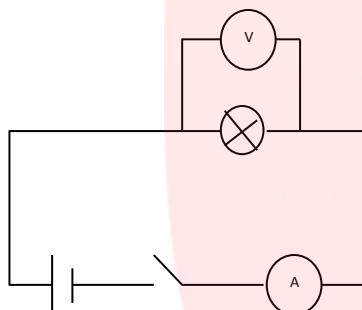
$$\frac{\text{ولتاژ (بر حسب ولت)}}{\text{آمپراز (بر حسب آمپر)}} = \text{مقاومت الکتریکی (بر حسب اهم)} \quad R (\Omega) = \frac{V (v)}{I (A)}$$



نکته : اگر در یک مدار مقدار ولتاژ افزایش یابد مقدار آمپراز نیز زیاد می شود .

نکته : اگر در یک مدار مقدار مقاومت زیاد شود ، شدت چریان کاهش می یابد .

اجزای یک مدار ساده مانند شکل روی رو به هم وصل می شوند .

مدارهای موازی و سری :

صرف کنندها در مدار به دو صورت قرار می گیرند : موازی و سری

مدارهای متواالی (سری) :

در این نوع مدار ، مصرف کنندها پشت سر هم در مدار قرار دارند و چریان از کل آنها در یک مسیر بسته عبور می کند . در این حالت اگر یکی از مصرف کنندها بسوزد یا از مدار خارج شود چریان در کل مدار قطع می شود و کل مصرف کنندها از کار می افتد و خاموش می شوند .

ویژگی مدارهای سری :

۱- با یک کلید کنترل می شوند .

۲- شدت جریان (آمپر) در کل مدار ثابت بماند .

۳- ولتاژ تولید کننده برابر با جمع ولتاژهای دو سر هر مصرف کننده باشد .

۴- با قطع هر مصرف کننده به هر دلیل کل مدار قطع شود .

مدارهای موازی :

این مدارها طوری ساخته شده اند که مصرف کنندها به صورت موازی قرار می گیرند . یعنی چریان در هر کدام از آنها به صورت جداگانه عبور می کند . در این مدار سوختن یا خاموش شدن یکی از مصرف کنندها هیچ تأثیری بر روی دیگر مصرف کنندها ندارد و باعث از کار افتادن و خاموش شدن آنها نمی شود .


ویژگی مدارهای موازی :

۱- هر قسمت آن با یک کلید کنترل می شود .

۲- شدت جریان کل مدار برابر است با مجموع شدت جریان های هر قسمت .

۳- ولتاژ در کل مدار ثابت است .

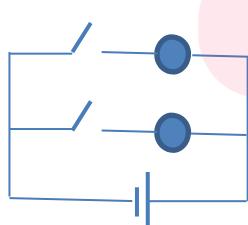۴- با قطع هر مصرف کننده کل مدار قطع نمی شود .



نکته : مدارهای الکتریکی که در منازل استفاده می شود از نوع موازی است ، و گرنه با سوختن یکی از مصرف کنندها تمام لوازم الکتریکی که در منزل از آنها استفاده می نماییم از کار می افتادند .

طرز قرار گرفتن باتری‌ها در مدار الکتریکی:

باتری‌ها به دو شکل موازی و سری در مدار قرار می‌گیرند.

۱- متواالی (سری):

در این حالت قطب‌های (+) و (-) باتری‌ها به هم وصل می‌شوند. با استفاده از این روش نور لامپ‌ها افزایش می‌یابد و مقدار جریان در مدار بیشتر است.

۲- موازی:

در این روش قطب‌های (+) باتری‌ها را به هم و قطب‌های (-) باتری‌ها را به هم وصل می‌کنند. با استفاده از این روش عمر باتری‌ها افزایش می‌یابد.

به هم بستن مقاومت‌ها:

مقاومت‌ها را بنا به احتیاجی که در کاربرد آن‌ها پیش می‌آید می‌توان به طور متواالی یا به طور موازی و یا به صورت ترکیبی از هردو، بهم بست و در مدار جریان برق قرار دارد.

الف) مقاومت‌های متواالی:

اگر چند مقاومت مانند R_1 و R_2 و R_3 یکی به دنبال دیگری بسته شود به طوری که از همه‌ی آن‌ها شدت جریان I بگذرد می‌گوییم که مقاومت‌ها به طور متواالی به هم بسته شده‌اند. اگر R نمایش مقاومت کل مجموع این مقاومت‌ها، به عبارت دیگر مقاومت معادل

مجموعه باشد، داریم:

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$




یعنی وقتی که مقاومت‌ها به طور متواالی به هم بسته می‌شوند، مقاومت معادل مجموعه برابر مجموع مقاومت‌هایی است که به دنبال هم بسته شده‌اند.

ب) مقاومت‌های موازی:

مقاومت‌ها را که در صورتی موازی می‌گویند که هر یک از آن‌ها بین دو نقطه از یک مدار بسته شود. شکل سه مقاومت R_1 و R_2 و R_3 را نشان می‌دهد که به طور موازی بین دو نقطه بسته شده‌اند. بدیهی است که اختلاف پتانسیل دو سر همه‌ی آن‌ها یکی است ولی جریان کل مدار، بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
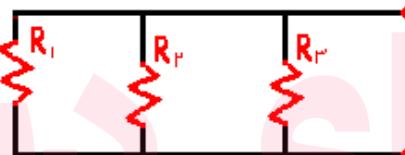
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$



گروه آموزشی عصر